
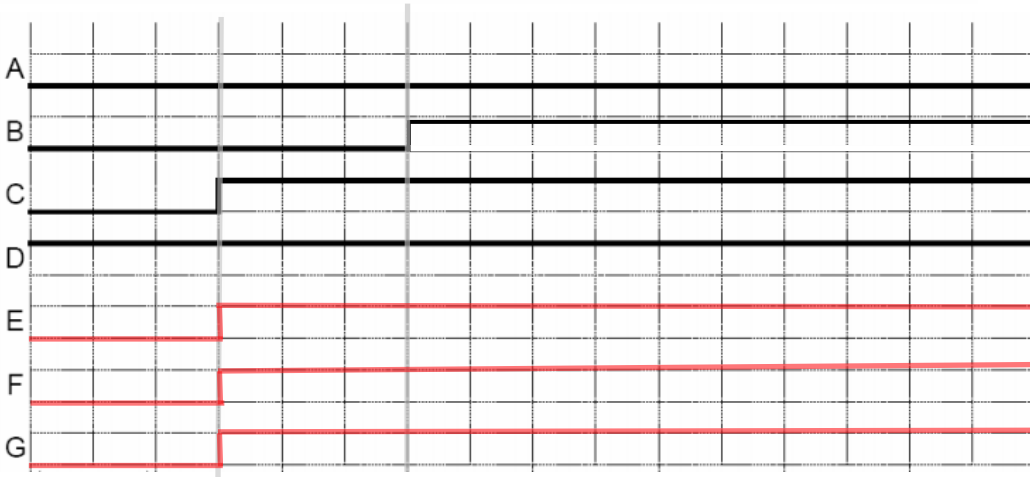


LISTA – CRICUITOS DIGITAIS


1) Converta os números abaixo para as bases especificadas.

- 170_{10} para a base 2 **10101010**
- 286_{10} para a base 8 **436**
- 311_{10} para a base 16 **137**
- 111101_2 para a base 8 **75**
- 10001_2 para a base 10 **17**
- 11010100_2 para a base 16 **D4**
- $4FA_{16}$ para a base 8 **2372**
- 101010_{16} para a base 2 **100000001000000010000**
- 771_8 para a base 16 **1F9**
- 121_{10} para a base 8 **171**

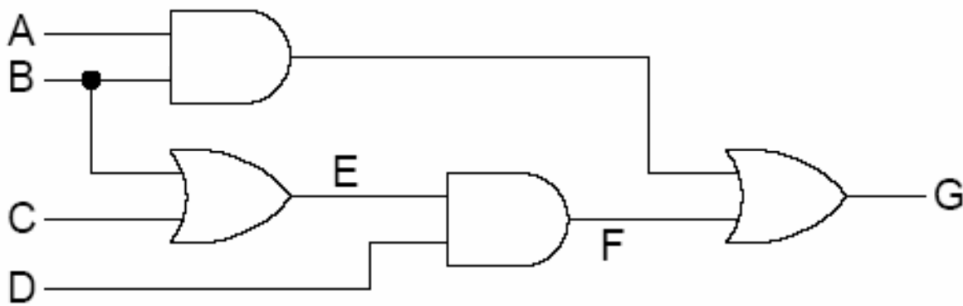2) (1,0 pt) Considere o circuito abaixo, com as portas AND e OR, e os respectivos estímulos em seus sinais de entrada. Utilizando a mesma carta de tempos, desenhe os estímulos nos pontos E, F e G.



3) Considere o circuito abaixo.

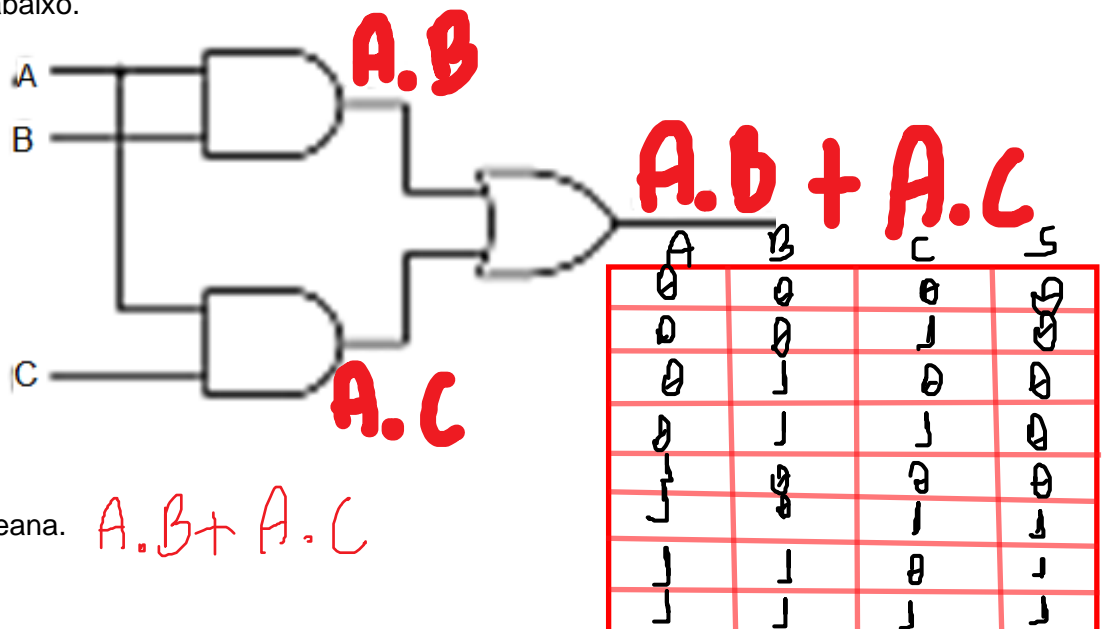

Encontre:

- A expressão booleana. **$A.B + A.C$**

b) A tabela verdade.

4) Desenhe o circuito a partir das expressões booleanas e monte a tabela verdade.

a) $S = [((\bar{A} \cdot B) + C) \cdot \bar{C}]$


b) $S = [(((\bar{C} + A) + B) \cdot \bar{B}) + (A \cdot C)]$

5) A partir das tabelas abaixo, encontre as respectivas expressões booleanas e simplifique-as.

a)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1
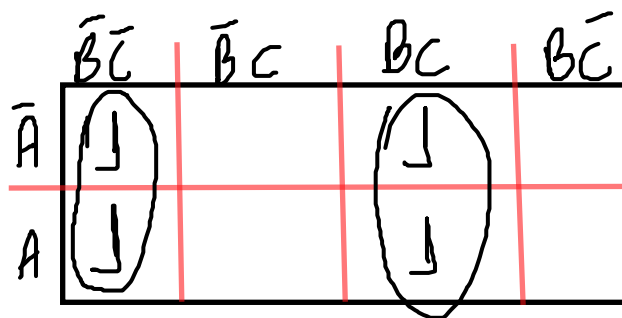
$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$




$$S = \bar{B} \cdot \bar{C} + BC$$

b)


A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0
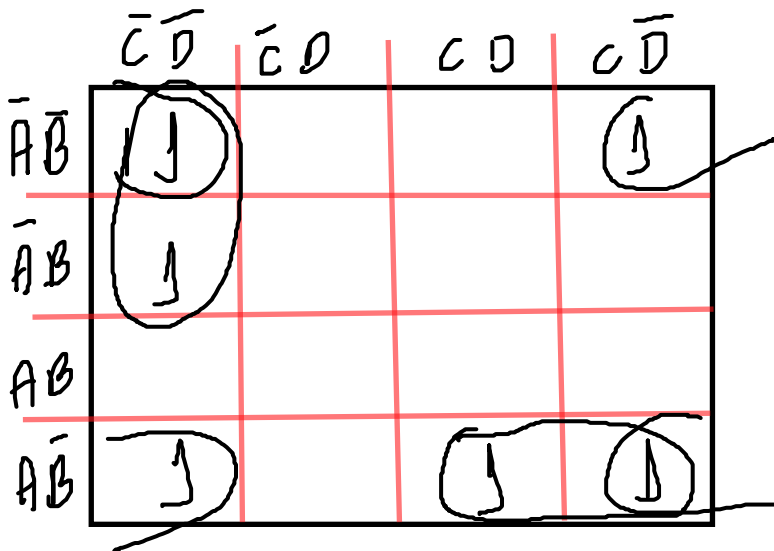
$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$



$$S = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

4.a.

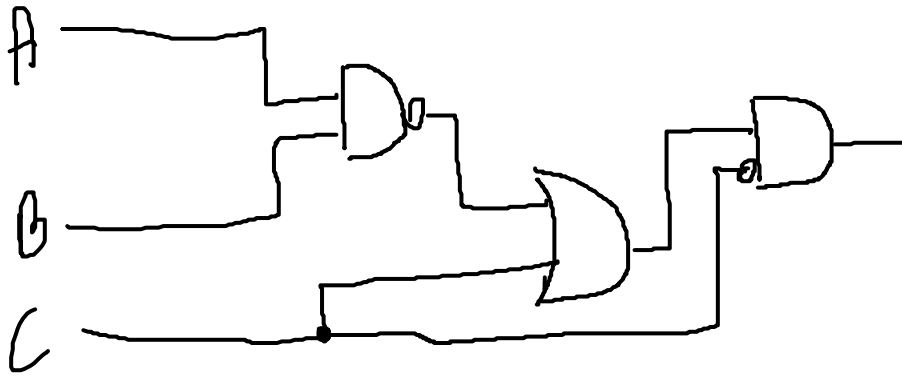

4.b.

